

# PROVA SCRITTA DI SISTEMI ELETTRONICI AUTOMATICI

Prof. Luca Salvini

4 Be

Cognome e Nome .....

25/01/2006

**Obiettivi** oggetto di verifica di questa prova:

- Ob7. saper rappresentare e dimensionare sistemi analogici a catena aperta  
Ob8. saper analizzare processi di tipo fisico impiegando concetti e strumenti di rappresentazione (grafici, schemi a blocchi) di tipo sistemistico  
Ob9. saper analizzare sistemi deterministici del 1°, 2° ordine e di ordine superiore (solo 1°)



*Progetta un sistema che effettui la misura a distanza di una temperatura  $T$  secondo le seguenti specifiche:*

*l'intervallo di interesse è compreso tra 0 e 100 °C; si può utilizzare un sensore di temperatura che fornisce in uscita una corrente pari ad  $1 \mu\text{A}/^\circ\text{K}$  (AD590). In uscita deve essere fornita una tensione compresa tra 0 e 2.5V.*

In particolare:

- 1.1 rappresenta il sistema mediante il relativo schema a blocchi funzionali;**
- 1.2 individua e disegna lo schema elettrico di un dispositivo che implementi il sistema;**
- 1.3 dimensiona i componenti (resistori, alimentazioni, ...).**

*Progetta un sistema che effettui la somma analogica di 3 segnali di ingresso bidirezionali, comunque variabili, ciascuno di ampiezza massima 3 V (P-P).*

In particolare:

- 2.1 rappresenta il sistema mediante il relativo schema a blocchi funzionali;**
- 2.2 individua e disegna lo schema elettrico di un dispositivo che implementi il sistema;**
- 2.3 dimensiona i componenti (resistori, alimentazioni, ...).**



3. *Progetta un sistema che trasformi un segnale reale bidirezionale di tensione, di ampiezza (a vuoto) 5V e resistenza interna di  $40 \text{ K}\Omega$ , in un segnale di tensione bidirezionale della stessa forma e ampiezza, ma con resistenza interna minore di  $75 \Omega$ .*

In particolare:

- 3.1. individua e disegna lo schema elettrico di un dispositivo che implementi il sistema;
- 3.2. **dimensiona i componenti (resistori, alimentazioni, ...).**

4. *Progetta un sistema che trasformi un segnale bidirezionale qualsiasi di ampiezza 2.5V in un segnale unidirezionale positivo compreso tra 0 e 5.0V.*

In particolare:

- 4.1 rappresenta il sistema mediante il relativo schema a blocchi funzionali;**
- 4.2 individua e disegna lo schema elettrico di un dispositivo che implementi il sistema;
- 4.3 dimensiona i componenti (resistori, alimentazioni, ...).**



5. *Studia un sistema R-C del 1° ordine con  $R=10 \text{ K}\Omega$ ,  $C=1.0 \mu\text{F}$ .*

In particolare:

- 5.1 determina il valore della frequenza di taglio  $f_H$ ;**
- 5.2. disegna il diagramma di Bode per il modulo;
- 5.3. disegna il diagramma di Bode per la fase;**
- 5.4. scrivi le istruzioni di Matlab necessarie per rappresentare il diagramma di Bode del modulo.